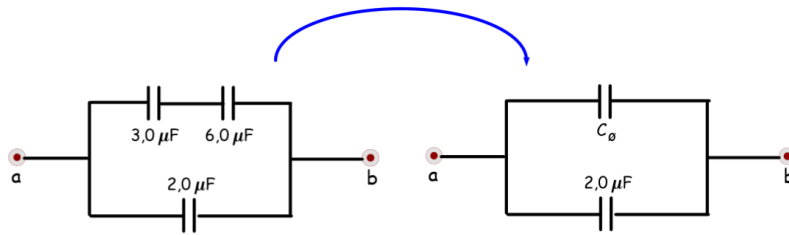


Løsningsforslag øving 7

Oppgave 1

a)




Vi finner først den ekvivalente kapasitansen C_\emptyset for seriekoplingen i den øverste greina:

$$\frac{1}{C_\emptyset} = \frac{1}{3,0 \mu\text{F}} + \frac{1}{6,0 \mu\text{F}} \Rightarrow \frac{1}{C_\emptyset} = \frac{6,0 \mu\text{F} + 3,0 \mu\text{F}}{3,0 \mu\text{F} \cdot 6,0 \mu\text{F}} = \frac{9,0 \mu\text{F}}{18 (\mu\text{F})^2} = \frac{1}{2 \mu\text{F}} \Rightarrow C_\emptyset = 2,0 \mu\text{F}$$

Denne seriekoplingen er videre parallellkoplet med kondensatoren i den nedre greina. Kretsens ekvivalente kapasitans blir dermed:

$$C_{ekv} = C_\emptyset + 2,0 \mu\text{F} = 2,0 \mu\text{F} + 2,0 \mu\text{F} = 4,0 \mu\text{F}$$

b)

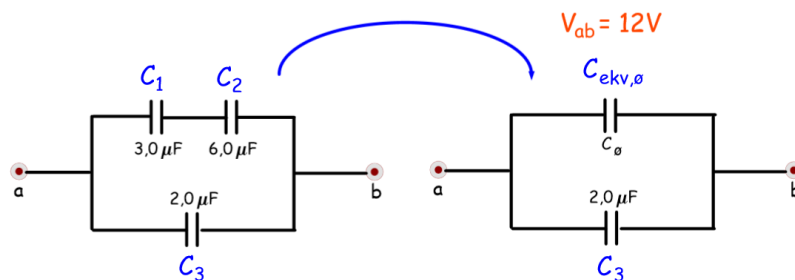

Kretstegningen til høyre angir at spenningen over kondensator C_3 er $V_3 = 12 \text{ V}$. Mengden lagret ladning Q_3 på denne kondensatoren finner vi ved å bruke definisjonen for kapasitansen C_3 :

$$C_3 = \frac{Q_3}{V_{ab}} \Rightarrow Q_3 = C_3 \cdot V_{ab} = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot 12 \text{ V} = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ C} = 24 \mu\text{C}$$

Kondensator C_3 er parallellkoplet med den ekvivalente kondensatoren $C_{ekv,\emptyset}$. Kretstegningen til høyre viser, på samme måte som for V_3 , at spenningen over $V_{ekv,\emptyset} = 12 \text{ V}$. Mengden lagret ladning på denne ekvivalente kondensatoren er dermed $Q_{ekv,\emptyset} = Q_3 = 24 \mu\text{C}$. $C_{ekv,\emptyset}$ er en seriekopling av kondensatorene C_1 og C_2 . I denne seriekoplingen er $Q_1 = Q_2 = Q_{ekv,\emptyset} = 24 \mu\text{C}$.


c) Spenningen V_1 og V_2 over disse to kondensatorene er dermed:

$$C_1 = \frac{Q_1}{V_1} \Rightarrow V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{2,4 \cdot 10^{-5} \text{ C}}{3,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 8,0 \text{ V}$$

og

$$C_2 = \frac{Q_2}{V_2} \Rightarrow V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{2,4 \cdot 10^{-5} \text{ C}}{6,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 4,0 \text{ V}$$

Oppgave 2

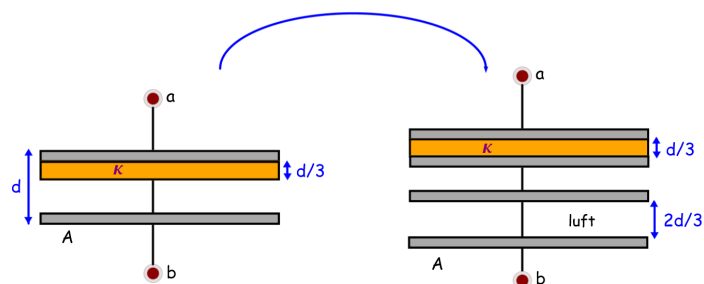

Vi modellerer den reelle kondensatoren til venstre som to kondensatorer koplet i parallell som vist i figuren til høyre. I den øverste kondensatoren fyller dielektrikumet hele volumet mellom de to kondensatorplatene. Plateavstanden i den øverste kondensatoren er av denne grunn lik $d/3$. Plateavstanden i den nedre kondensatoren er dermed $2d/3$. Den ekvivalente kapasitansen for kondensatoren i figuren til venstre kan dermed bestemmes ut fra at

$$\frac{1}{C_{ekv}} = \frac{1}{C_{\emptyset}} + \frac{1}{C_n}$$

Med

$$C_n = \frac{\epsilon_0 A}{\left(\frac{2d}{3}\right)} = \frac{3\epsilon_0 A}{2d} \quad \text{og} \quad C_{\emptyset} = \frac{\kappa \epsilon_0 A}{\left(\frac{d}{3}\right)} = \frac{3\kappa \epsilon_0 A}{d}$$

er

$$\frac{1}{C_{\emptyset}} = \frac{2d}{3\epsilon_0 A} \quad \text{og} \quad \frac{1}{C_n} = \frac{d}{3\kappa \epsilon_0 A}$$

Innsatt gir dette at:

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_{ekv}} &= \frac{2d}{3\epsilon_0 A} + \frac{d}{3\kappa \epsilon_0 A} = \frac{d}{3\epsilon_0 A} \left(2 + \frac{1}{\kappa} \right) = \frac{d}{3\epsilon_0 A} \left(\frac{2\kappa + 1}{\kappa} \right) \\ \Rightarrow \quad C_{ekv} &= \left(\frac{3\kappa}{2\kappa + 1} \right) \frac{\epsilon_0 A}{d} \end{aligned}$$

Oppgave 3

Det er gitt at en elektrisk strøm av størrelsesorden 50 mA kan være dødelig. Dersom vi antar at resistansen R i kroppen følger Ohms lov, kan denne loven benyttes til å finne den korresponderende spenningen som skal til for å produsere denne strømmen.

a) Når huden er tørr er $R = 200 \text{ k}\Omega$. Spenningen V_{ab} blir dermed:

$$V_{ab} = I \cdot R = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ A} \cdot 2,0 \cdot 10^5 \Omega = 1,0 \cdot 10^4 \text{ V} = 10 \text{ kV}$$

b) Når huden er fuktig er $R = 2,0 \text{ k}\Omega$. Spenningen V_{ab} i dette tilfellet er:

$$V_{ab} = I \cdot R = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ A} \cdot 2,0 \cdot 10^3 \Omega = 1,0 \cdot 10^2 \text{ V} = 100 \text{ V}$$

Nettspenningen hjemme hos deg er $V_{ab} = 230 \text{ V}$, mer enn høy nok til å kunne gi deg et dødelig strømstøt rett etter at du har vasket hendene.

Oppgave 4



Kobberet har resistivitet $\rho_{cu} = 1,68 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$ og aluminiumet har resistivitet $\rho_{al} = 2,65 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$. Vi finner forholdet mellom de to kabeldiameterne d_{al} og d_{cu} ved å ta utgangspunkt i at

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

som angir resistansen R ved materialenes resistivitet ρ , kabellengden l og kablenes tversnitsareal $A = \pi r^2$. Å bestemme kablenes resistans pr. lengdeenhet (vi sammenligner dermed to kabler med nøyaktig samme lengde l) er dermed gitt ved:

$$\frac{R}{l} = \frac{\rho}{A} = \frac{\rho}{\pi r^2} = \frac{4\rho}{\pi d^2} \quad \text{ettersom radien} \quad r = \frac{d}{2}$$

For aluminiumet og kobberet gir dette spesifikt at:

$$\frac{R}{l} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\rho_{al}}{d_{al}^2} \quad \text{og} \quad \frac{R}{l} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\rho_{cu}}{d_{cu}^2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{R}{l} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\rho_{al}}{d_{al}^2} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\rho_{cu}}{d_{cu}^2}$$


$$\Rightarrow \quad \frac{\rho_{al}}{d_{al}^2} = \frac{\rho_{cu}}{d_{cu}^2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d_{al}}{d_{cu}} = \sqrt{\frac{\rho_{al}}{\rho_{cu}}} = \sqrt{\frac{2,65 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}}{1,68 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}}} = 1,256 = 1,26$$

Lederen laget av aluminium må altså være omtrent 26% tykkere enn lederen laget av kobber. Dette antyder samtidig at kobber er en bedre elektrisk leder enn aluminium.

Oppgave 5

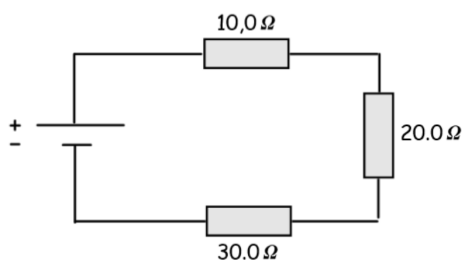
- a) For å oppnå størst mulig resistans R i den kretsen du kopler opp så plasserer du alle tre motstandene i parallell slik figuren under viser.



Den ekvivalente resistansen for denne kretsen er nemlig gitt ved summen:

$$R_{ekv} = R_1 + R_2 + R_3 = 10,0\,\Omega + 20,0\,\Omega + 30,0\,\Omega = 60,0\,\Omega$$

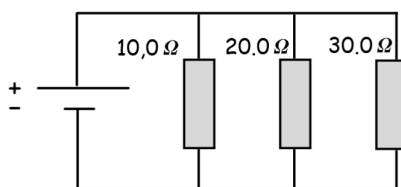- b) For å oppnå minst mulig resistans i den kretsen du kopler opp så plasserer du alle tre motstandene i parallell som figuren under viser.



Den ekvivalente resistansen for en slik kopling er nemlig gitt ved summen:


$$\frac{1}{R_{ekv}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad \Rightarrow \quad R_{ekv} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Ved å sette inn verdiene for henholdsvis R_1 , R_2 og R_3 gir dette direkte at:

$$R_{ekv} = \frac{1}{\frac{1}{10\,\Omega} + \frac{1}{20\,\Omega} + \frac{1}{30\,\Omega}} = 5,454\,\Omega = 5,45\,\Omega$$

Oppgave 6

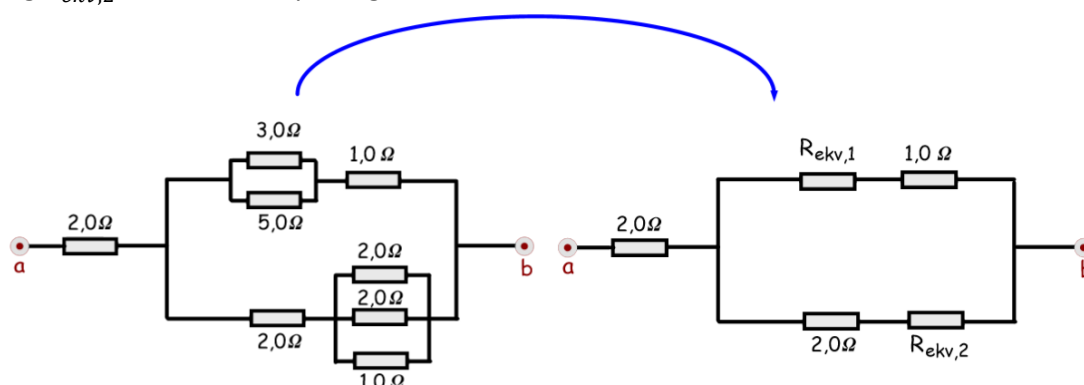
- a) Vi regner først ut de ekvivalente resistansene til parallellkoplingene angitt som henholdsvis $R_{ekv,1}$ og $R_{ekv,2}$ i kretsen til høyre i figuren under:



$$\frac{1}{R_{ekv,1}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_{ekv,1} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{3,0\Omega} + \frac{1}{5,0\Omega}} = 1,88\Omega$$

$$\frac{1}{R_{ekv,2}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \Rightarrow R_{ekv,2} = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = \frac{1}{\frac{1}{2,0\Omega} + \frac{1}{2,0\Omega} + \frac{1}{1,0\Omega}} = 0,500\Omega$$

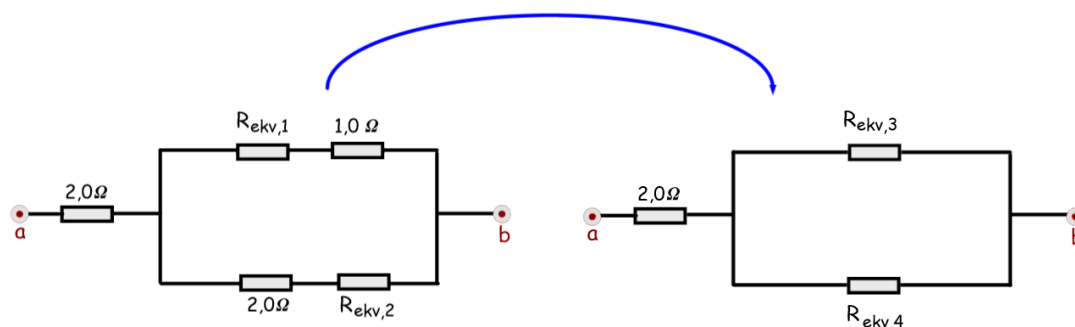
Vi regner deretter ut de ekvivalente resistansene til de to seriekopplingene i den øvre og nedre greina angitt som henholdsvis $R_{ekv,3}$ og $R_{ekv,4}$ i kretsen til høyre nedenfor:



$$R_{ekv,3} = R_{ekv,1} + 1,0\Omega = 1,88\Omega + 1,0\Omega = 2,88\Omega$$

$$R_{ekv,4} = 2,00\Omega + R_{ekv,2} = 2,00\Omega + 0,500\Omega = 2,50\Omega$$

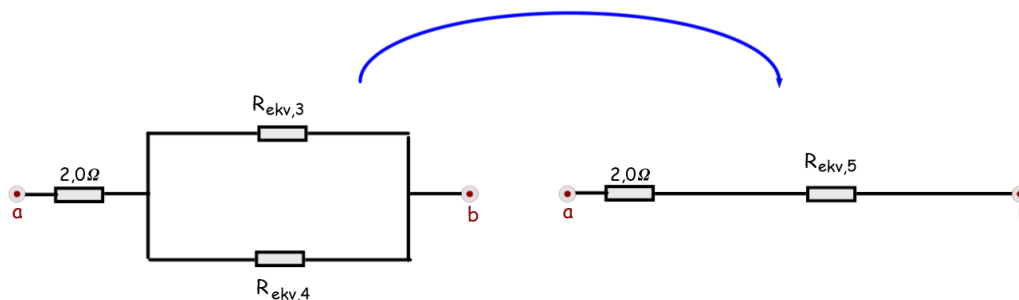Da gjenstår det å regne ut den ekvivalente resistansen basert på kretsen til venstre i figuren under:




Her er aller først:

$$\frac{1}{R_{ekv,5}} = \frac{1}{R_{ekv,3}} + \frac{1}{R_{ekv,4}} \Rightarrow R_{ekv,5} = \frac{1}{\frac{1}{R_{ekv,3}} + \frac{1}{R_{ekv,4}}} = \frac{1}{\frac{1}{2,88 \Omega} + \frac{1}{2,50 \Omega}} = 1,34 \Omega$$

Innsatt i den siste seriekoplingen til høyre gir dette at:

$$R_{ekv} = R_{ekv,5} + 2,0 \Omega = 1,34 \Omega + 2,0 \Omega = 3,34 \Omega = 3,3 \Omega$$

Oppgave 7

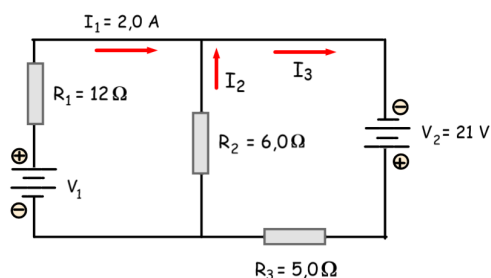

Vi skal bestemme tre ukjente størrelser, henholdsvis de to strømmene I_2 og I_3 , samt spenningen V_1 . Vi benytter Kirchhoffs 1. lov samt Kirchhoffs 2.lov på to utvalgte greiner i kretsen til å sette opp tre ligninger som inneholder disse tre ukjente størrelsene:

$$\text{Greina til venstre gir:} \quad V_1 - I_1 R_1 + I_2 R_2 = 0 \quad (1)$$

$$\text{Greina til høyre gir:} \quad V_2 - I_3 R_3 - I_2 R_2 = 0 \quad (2)$$

$$\text{Kirchhoffs 1.lov:} \quad I_1 + I_2 = I_3 \quad (3)$$

Den klassiske måten å løse dette ligningssystemet på er å anvende innsetningsmetoden (gjærne benytt denne metoden som et alternativ). Vi velger her å bruke matrisemetoden. For å få satt opp matriseproduktet $AX = B$ reorganiser vi først ligningssystemet til følgende form:

$$V_1 + I_2 R_2 = I_1 R_1 \quad (1)$$

$$I_2 R_2 + I_3 R_3 = V_2 \quad (2)$$

$$-I_2 + I_3 = I_1 \quad (3)$$

Vi forenkler matriseregningen ytterligere ved å sette vi inn alle kjente størrelser slik at kun de ukjente størrelsene inngår som bokstavstørrelser (vi dropper enhetene i dette tilfelle). Dette gir:

$$V_1 + 6,0 I_2 = 24 \quad (1)$$

$$6,0 I_2 + 5,0 I_3 = 21 \quad (2)$$

$$-I_2 + I_3 = 2,0 \quad (3)$$

Dette siste ligningssystemet setter vi opp som et matriseprodukt på følgende form:


$$AX = B \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 6,0 & 0 \\ 0 & 6,0 & 5,0 \\ 0 & -1,0 & 1,0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 21 \\ 2,0 \end{pmatrix}$$

Benytter du så kalkulatoren på denne matriseligningen finner du at:

$$V_1 = 18 \text{ V}, \quad I_2 = 1,0 \text{ A} \quad \text{og} \quad I_3 = 3,0 \text{ A}$$

Oppgave 8

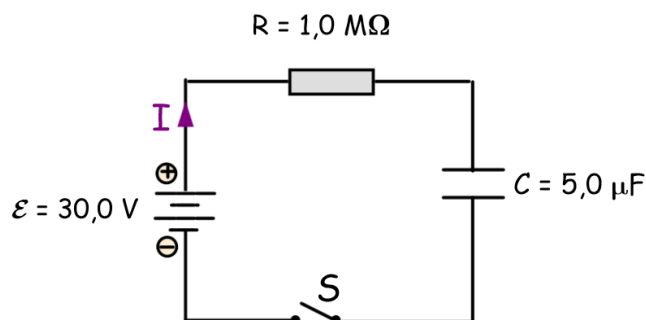Kretstegningen av de fire komponentene er vist under.



- a) Tidskonstanten τ for denne kretsen er

$$\tau = R \cdot C = 1,0 \cdot 10^6 \Omega \cdot 5,0 \cdot 10^{-5} \text{ F} = 5,0 \text{ s}$$

Tidskonstanten er et mål for hvor rask kondensatoren er med hensyn på å lades opp og lades ut.

- b) Strømmen I i en RC -krets varierer med tida etter funksjonen:

$$I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{\epsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

Vi skal bestemme strømmen $t = 10,0 \text{ s}$ etter at bryteren er lukket. Direkte innsetting i uttrykket for $I(t)$ over gir direkte at:

$$I(10,0) = \frac{30,0 \text{ V}}{1,0 \cdot 10^6 \Omega} \cdot e^{-\frac{10,0 \text{ s}}{5,0 \text{ s}}} = 4,06 \cdot 10^{-6} \text{ A} = 4,06 \mu\text{A}$$

- c) Tiden t det tar å lade opp kondensatoren til 80% av maksimal mengde ladning Q_m finner vi ved å sette opp ligningen:

$$q(t) = Q_m \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) = 0,80 Q_m$$

$$\Rightarrow 1 - e^{-\frac{t}{RC}} = 0,80$$


$$\Rightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = 0,20$$

$$\Rightarrow \ln\left(e^{-\frac{t}{RC}}\right) = \ln 0,20$$

$$\Rightarrow -\frac{t}{RC} = \ln 0,20$$

$$\Rightarrow t = -RC \cdot \ln 0,20 = -5,0 \text{ s} \cdot \ln 0,20 = 8,05 \text{ s} = 8,1 \text{ s}$$

Oppgave 9

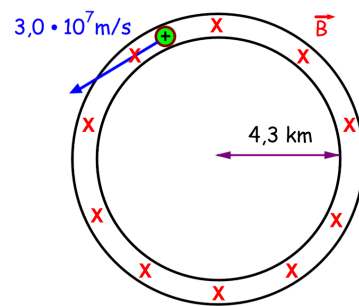

Det er den magnetiske krafta F_B som virker på protonene og som sørger for at de beveger seg i en sirkelbane. Høyrehåndsregelen angir at retningen til denne magnetiske krafta er innover mot sirkelbanens sentrum. Newtons 2.lov gir dermed at:

$$F_B = ma = m \frac{v^2}{R} = qvB$$

Den magnetiske feltstyrken B er dermed gitt ved:

$$B = \frac{mv}{qR} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot 3,0 \cdot 10^7 \text{ m/s}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 4300 \text{ m}} = 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$